

Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- NAND ve NOR ile temel kapıların gerçekleştirilmesi
 - NAND veya NOR kapısının girişleri birleştirilerek NOT kapısı elde edilebilir.
 - AND ve OR kapıları, NAND/NOR ve De Morgan dönüşümleriyle kurulabilir.
- Aynı tür kapılarla devre tasarımı
 - NAND ve NOR kapıları fiziksel gerçekleştirme ve çip kullanımı açısından avantajlıdır.
 - Aynı tür kapılarla tasarım, bağlantı karmaşıklığını ve çip sayısını azaltabilir.
- Çarpımlar toplamı biçimi
 - Fonksiyon, AND terimlerinin OR ile toplanması şeklinde ifade edilir.
 - Bu biçim NAND-NAND gerçeklemeye doğal olarak uygundur.
- Karnaugh haritası ile indirgeme
 - Fonksiyon önce Karnaugh haritasıyla sadeleştirilir, sonra seçilen kapı türüyle gerçekleştirilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Önce indirgeme, sonra devre gerçekleştirme yapılmalıdır.
 - Sadeleştirilmemiş ifadeyi doğrudan kurmak gereksiz kapı kullanımına yol açar.
- NAND/NOR dönüşümlerinde De Morgan kuralları merkezi rol oynar.
 - Çarpımlar toplamı NAND yapısına, toplamlar çarpımı NOR yapısına uygun biçimde dönüştürülebilir.
- Kapı sayısı kadar çip içindeki kapı yerleşimi de önemlidir.
 - Tek bir entegre içindeki kapıların verimli kullanılması devre maliyetini azaltır.

Kısa Tekrar Notları

- NAND ile NOT: $A \text{ NAND } A = A'$.
- NOR ile NOT: $A \text{ NOR } A = A'$.
- Çarpımlar toplamı: ürün terimleri OR ile toplanır.
- NAND-NAND gerçekleştirme için önce ürün terimlerinin tümleyenleri, sonra bunların NAND birleşimi kullanılır.
- Karnaugh haritası büyük komşu gruplar üzerinden sadeleştirme sağlar.

Detaylı Açıklamalar

- NAND ve NOR kapıları evrensel kapılardır; yani temel lojik işlemler yalnızca bu kapılarla kurulabilir. NOT işlemi, kapının iki girişine aynı değişken verilerek elde edilir. Bu yöntem hem NAND hem NOR için geçerlidir.
- AND kapısı NAND çıkışının tekrar tümleyenlenmesiyle elde edilir. OR kapısı ise De Morgan dönüşümüyle girişlerin tümleyenlerinin NAND'lanması veya NOR çıkışının tümleyenlenmesi gibi yaklaşımlarla kurulabilir.
- Çarpımlar toplamı biçimindeki bir fonksiyon NAND ile gerçekleştirilirken önce her çarpım teriminin NAND çıkışı alınır. Son katmanda bu ara sonuçlar tekrar NAND'lanarak OR etkisi De Morgan üzerinden sağlanır. Böylece AND-OR devresi yerine NAND-NAND yapısı elde edilir.

- Karnaugh haritası örneklerinde 1 olan hücreler en büyük gruplar halinde seçilir. Her grup, değişmeyen değişkenlerden oluşan bir sade terim üretir. Bu terimler sonradan seçilen kapı teknolojisine uygun biçimde dönüştürülür.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.