

Ders 6 Lab Çalışma Özeti

Ders 6 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Karnaugh haritası ile sadeleştirme uygulaması
 - Fonksiyonun 1 olduğu hücreler haritaya yerleştirilir.
 - Komşu hücreler en büyük gruplar halinde seçilir.
- Kapı düzeyinde devre kurulumu
 - Sadeleşmiş ifade seçilen kapı türüne göre dönüştürülür.
 - NOT gereksinimleri kapı girişleri birleştirilerek veya ayrı tümleyen kapısıyla sağlanır.
- Simülasyon tabanlı kontrol
 - Devre çıkışları doğruluk tablosundaki beklenen değerlerle karşılaştırılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Karnaugh haritasında amaç bütün 1leri kapsamak ve gereksiz grup oluşturmamaktır.
- Büyük gruplar daha fazla değişkenin elenmesini sağlar.
- Devre doğrulaması için yalnızca çizim değil, giriş kombinasyonları üzerinden test gerekir.

Kısa Tekrar Notları

- Haritadaki komşuluk Gray kod sırasına göre belirlenir.
- Grup boyutları 1, 2, 4, 8 gibi ikinin kuvvetleri olmalıdır.
- Her grup bir sade terim üretir.
- Sade ifade simülasyonda doğrulanmalıdır.

Detaylı Açıklamalar

- Laboratuvar çalışmasında teorik sadeleştirme pratiğe aktarılır. Minterm değerleri Karnaugh haritasına yerleştirilir ve fonksiyonun en sade hali bulunur.
- Sadeleşmiş ifade doğrudan standart AND-OR kapılarıyla kurulabileceği gibi NAND veya NOR gibi tek tip kapılarla da kurulabilir. Bu durumda De Morgan dönüşümleri devre gerçekleştirme aşamasında kullanılır.
- Simülasyonda tüm giriş kombinasyonlarının denenmesi, hem Karnaugh sadeleştirme-nin hem de devre bağlantılarının doğru olduğunu gösterir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.