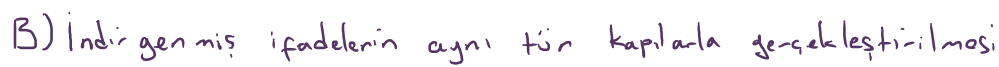



A-)Türetilmiş kapılarla Temel Lojik kapıların ..

Tümleyen (NOT)

Ve (AND)

Veya (OR)

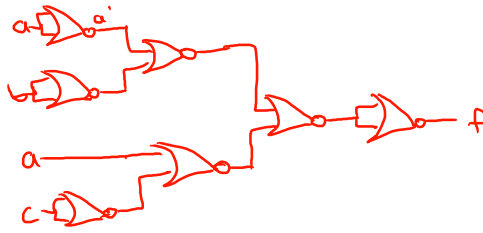
$$\overline{f} = \overline{(a+b)} + \overline{(a+c)}$$



iii) Toplamlar Grubunu NOR tasarımı


Tveger

$$F = (x+y+z) \cdot (x'+y')(z'+y)$$

$$f = \prod \sum x_i \quad f(a,b,c) = (a+b)(\bar{a}+c)$$

$$\bar{f} = \overline{\prod \sum x_i} \quad \overline{f(a,b,c)} = \overline{(a+b)(\bar{a}+c)}$$
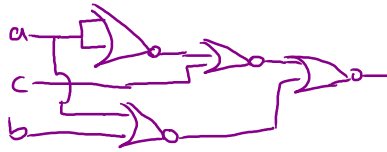
$$\bar{f} = \sum \sum x_i \quad f(a,b,c) = \overline{(a+b)(\bar{a}+c)}$$



IV) Toplamlar Grubunu NAND Tasarımı

TVE

$$f = \prod \sum x_i \quad \sum x_i = \overline{\prod \bar{x}_i} \quad f(a,b,c) = (a+b)(\bar{a}+c)$$

$$f = \prod \prod \bar{x}_i \rightarrow \bar{f} = \prod \prod \bar{x}_i \quad = \overline{(a+b)(\bar{a}+c)} = \overline{\bar{a}\bar{b} \cdot ac} = \overline{\bar{a}\bar{b}} \cdot \overline{ac}$$

