
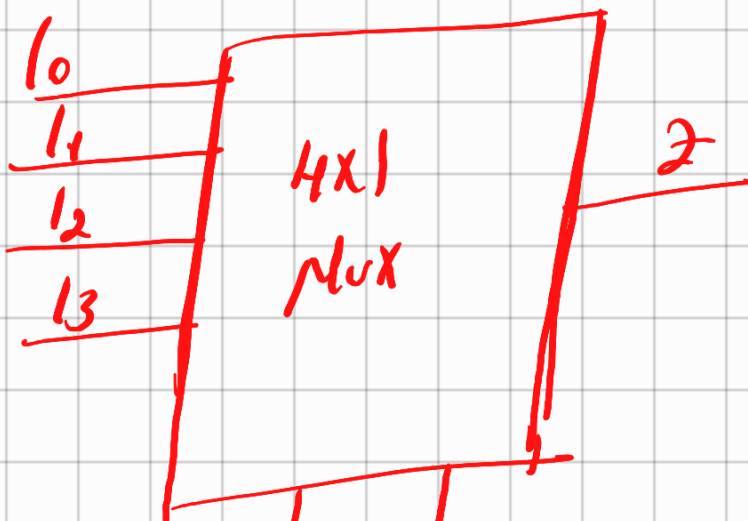


4-sevirciler (Multiplexer-Mux)

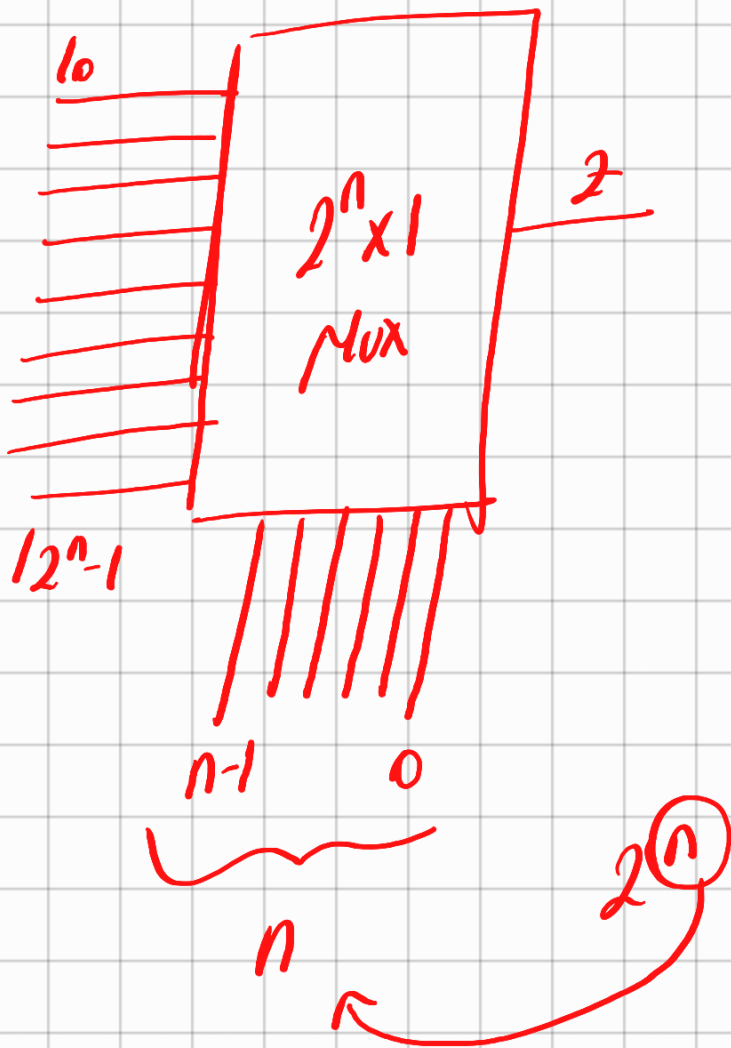

S_1 S_0 / Sayısal deger

0 0 / 0

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{array}$$

Örnek $\rightarrow$ B. derrede 4x1 Max kullanarak
 f fonksiyonunu gerçekleştir-
 niz
 $x_3, x_4 \rightarrow$ Seçim uçları

Örnek
 $\rightarrow$

x_1	x_2	x_3	x_4	$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1

01	10	0
01	10	0
01	11	1

10	00	1
----	----	---

10	01	1
----	----	---


10	10	1
----	----	---

10	11	1
----	----	---

11	00	0
11	01	0
11	10	0
11	11	0

$$\begin{aligned}
 \hookrightarrow f \rightarrow & \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 \bar{X}_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 X_4 \\
 & \bar{X}_1 X_2 X_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 + \\
 & X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 X_3 \bar{X}_4 \\
 & + X_1 \bar{X}_2 X_3 X_4
 \end{aligned}$$

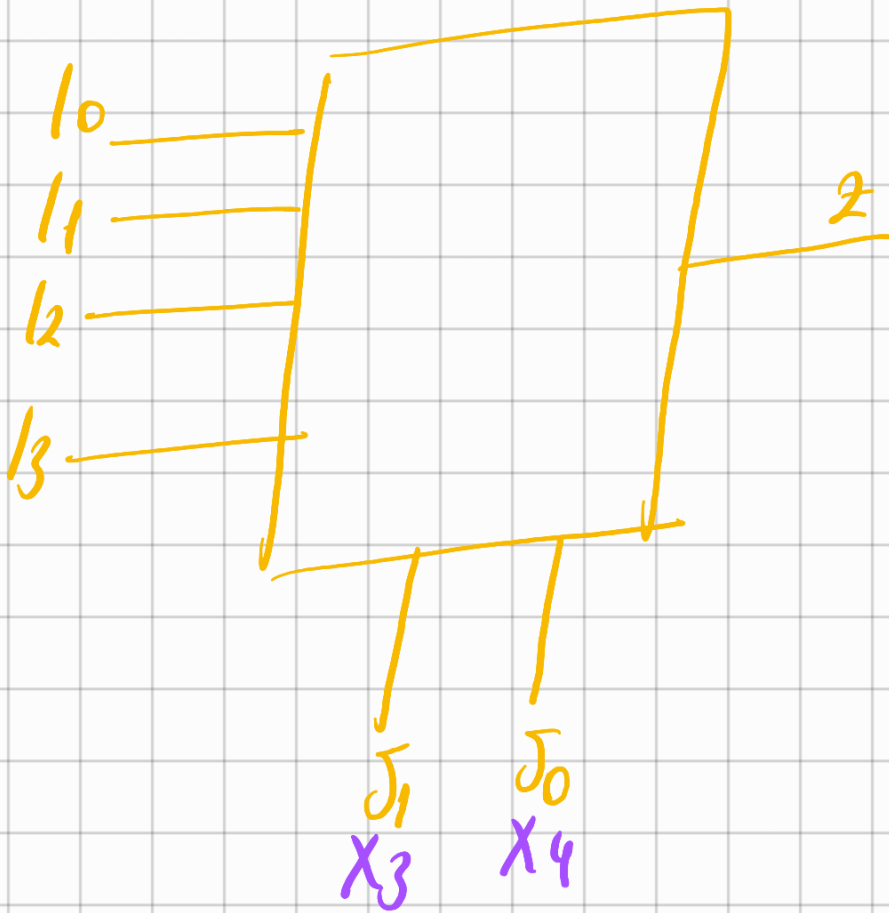$\hookrightarrow X_3$ ve X_4 seçim uçları bunu kullandık



$$\bar{X}_3 \bar{X}_4, X_3 \bar{X}_4, \bar{X}_3 X_4, X_3 X_4$$

Bunların parantezine alırsak ifadeleri
sonra kalan deperler artık input-
ları bağımlı olabiliriz duruma gelir

$$f \rightarrow \bar{X}_3 \bar{X}_4 (X_1 \bar{X}_2) + \bar{X}_3 X_4 (\bar{X}_1 X_2 + X_1 \bar{X}_2) \\ + X_2 \bar{X}_4 (\bar{X}_1 \bar{X}_0 + X_1 \bar{X}_2) + X_3 X_4 (\bar{X}_1 \bar{X}_2 + \bar{X}_1 X_2)$$

$$+ X_3 X_4 (X_1 X_2)$$


$$+ X_1 X_2$$





$$\hookrightarrow f \rightarrow X_3' X_4' (X_1 \bar{X}_2) + \bar{X}_3 X_4 (X_1 \oplus X_2) + X_3 \bar{X}_4 (\bar{X}_2 (\bar{X}_1 + X_1)) + X_3 X_4 (\bar{X}_1 (\bar{X}_2 + X_2) + X_1 \bar{X}_2)$$

$$\bar{X}_1 + (X_1 \bar{X}_2) \quad (\bar{X}_1 + X_1)(\bar{X}_1 + \bar{X}_2) \rightarrow (\bar{X}_1 + \bar{X}_2)$$

ζ_1 ζ_0

a	X_3	X_4	I_a
0	0	0	$X_1 \bar{X}_2$
1	0	1	$X_1 \oplus X_2$
2	1	0	$\bar{X}_2$
3	1	1	$\bar{X}_1 + \bar{X}_2$

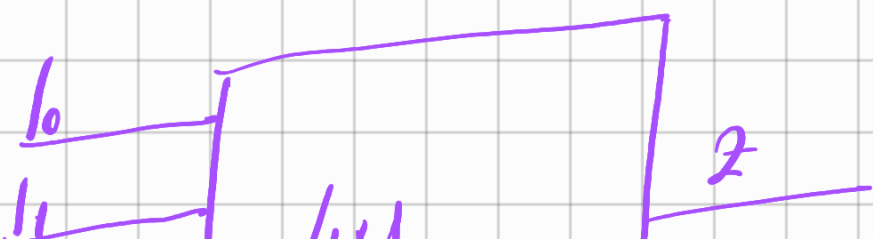

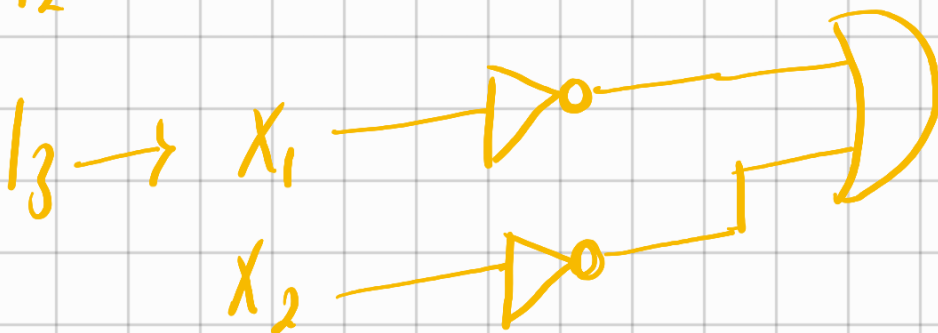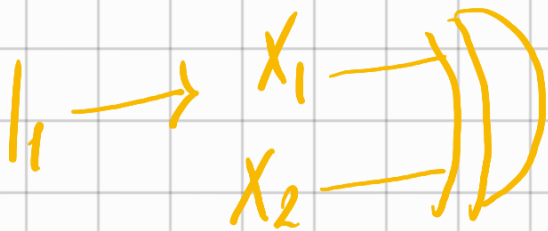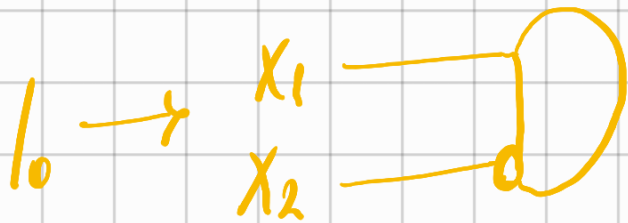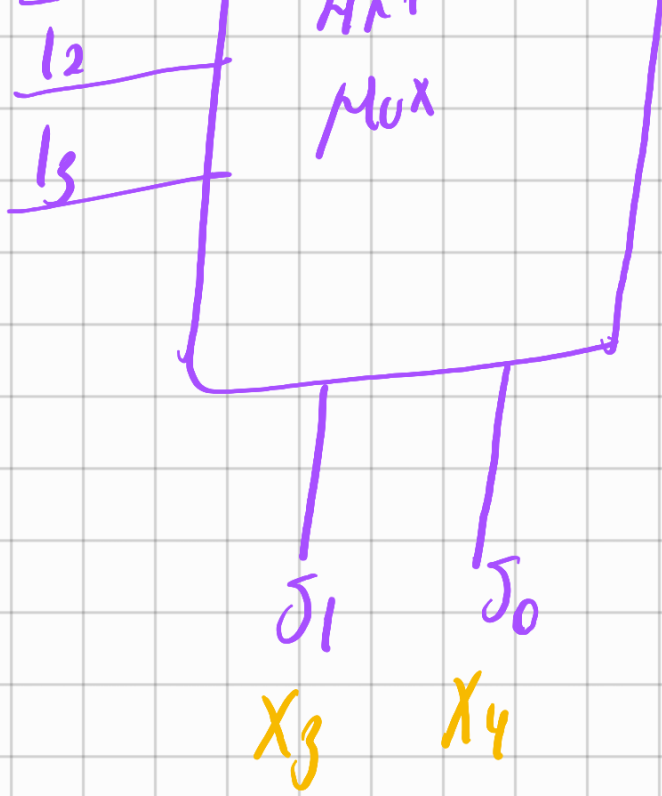

Örnek 2 $\rightarrow$ Seçim değerlerini X_3, X_4 yerine X_1 ve X_2 yapsak ne olur

(Bu sefer X_1 ve X_2 üzerinden paranteze alır içerdeki ifadelere bakarız)

$$\hookrightarrow \bar{X}_1 \bar{X}_2, \bar{X}_1 X_2, X_1 \bar{X}_2, X_1 X_2$$

$$\hookrightarrow f \rightarrow \bar{X}_1 \bar{X}_2 (X_3 \bar{X}_4 + X_3 + X_4) + \bar{X}_1 X_2 (\bar{X}_3 X_4 + X_3 X_4) + X_1 \bar{X}_2 (\bar{X}_3 \bar{X}_4 + \bar{X}_3 X_4 + X_3 \bar{X}_4 + X_3 X_4) + X_1 X_2 (0)$$


$$\rightarrow \bar{X}_1 \bar{X}_2 (X_3 (\bar{X}_4 + X_4)) + \bar{X}_1 X_2 (X_4 (\bar{X}_3 + X_3))$$
$$X_1 \bar{X}_2 (\bar{X}_3 (\bar{X}_4 + X_4)) + X_3 (\bar{X}_4 + X_4)$$

$$\cancel{\bar{X}_3 + X_3}$$


$$\frac{1}{5}$$

$$\hookrightarrow \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 + \bar{X}_1 X_2 X_4 + X \bar{X}_2 + X_1 X_2 (0)$$

Q	$X_1 X_2$	I_Q
0	0 0	X_3
1	0 1	X_4
2	1 0	1
3	1 1	0

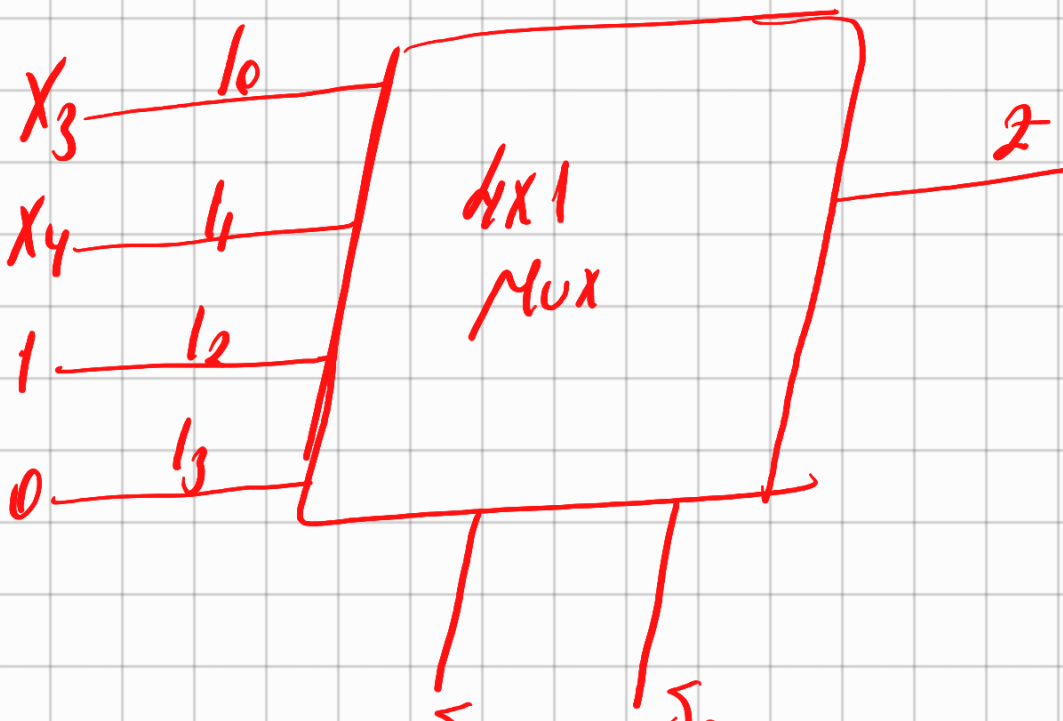

01 x_1 00 x_2

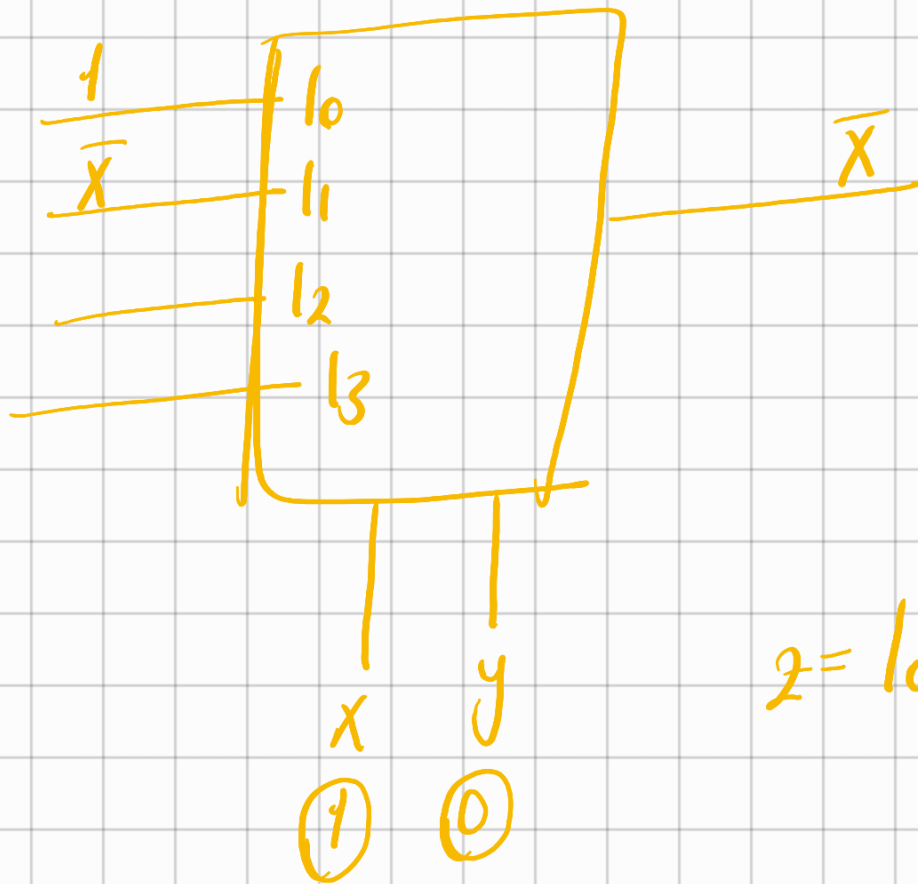

$$(x, y) \cdot 1$$

$$(x \bar{y}) \bar{x}$$



$$z = 1_0 (\bar{x} \bar{y}) + 1_1 (\bar{x} y) + 1_2 (x \bar{y}) + 1_3 (x y)$$

$x_1' + x_3$

→ Sınavlarda böyle de çıkabilir

Dapitalar (Demultiplexer - Demux)



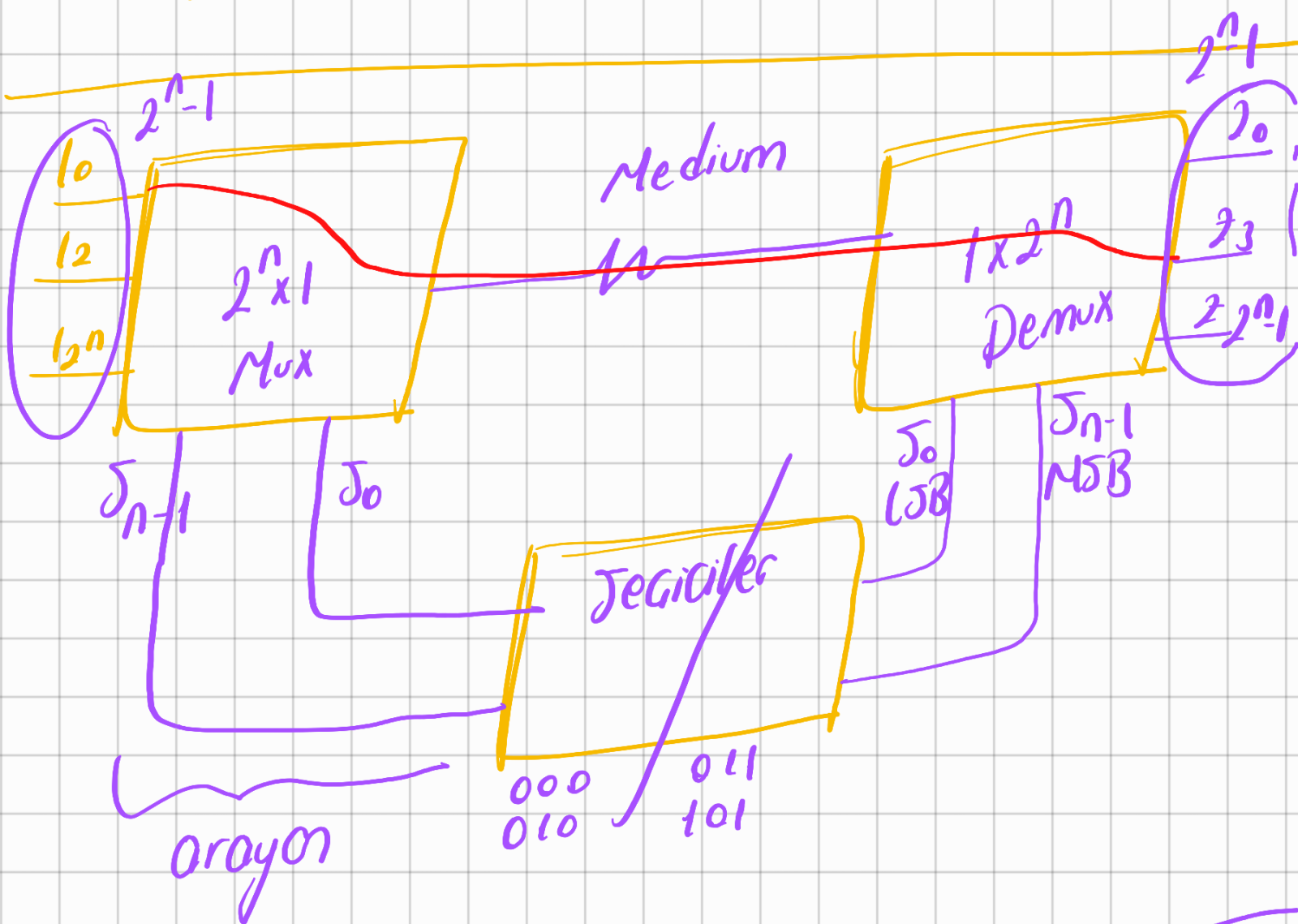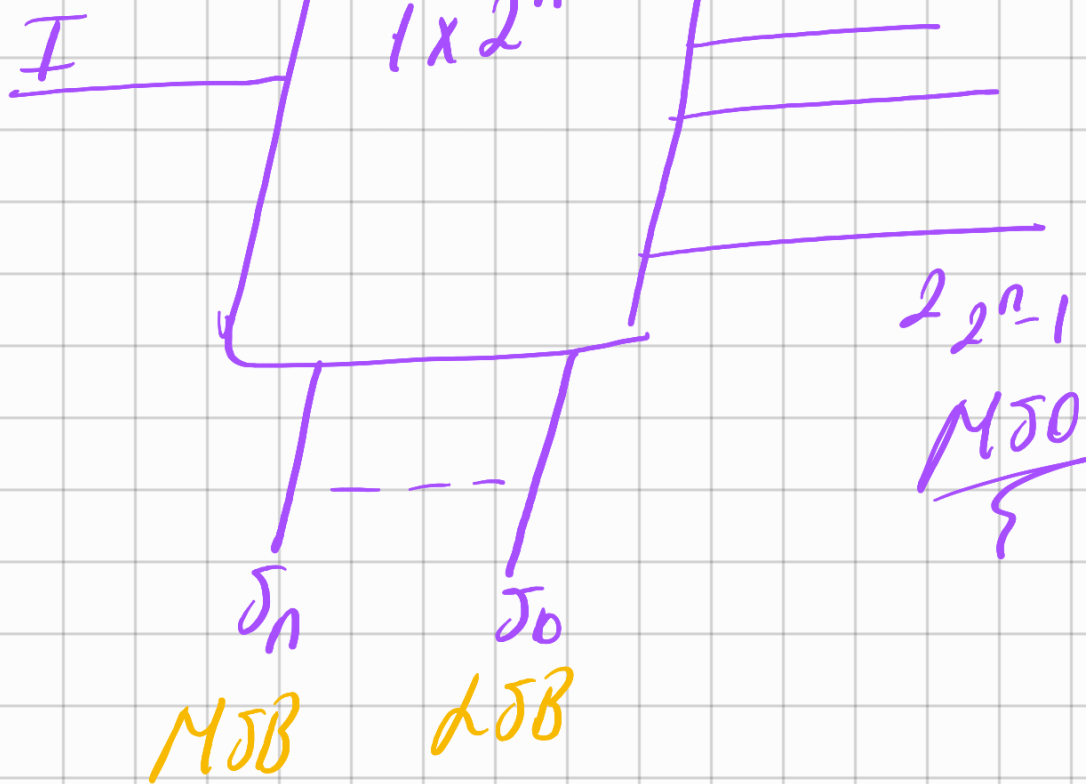



Kod Gözetici (Decoder) $n \times 2^n$
 3×8

Decoder Mesela


Jayısal değer	Girişler			Çıkışlar							
	x	y	z	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

tümleyen
mantığında
7 böyle
olur

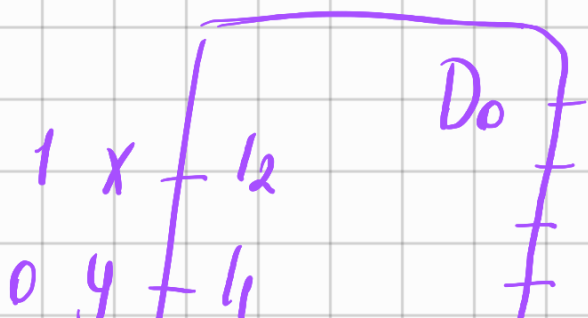

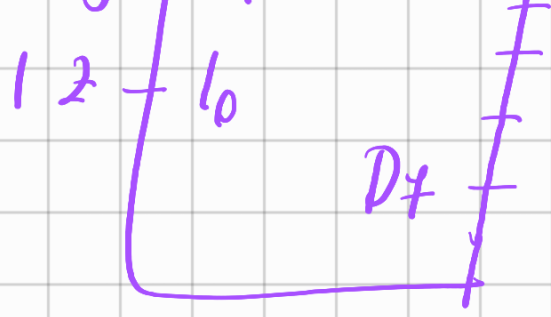


Bu tümleyen mantığı ile yapılır

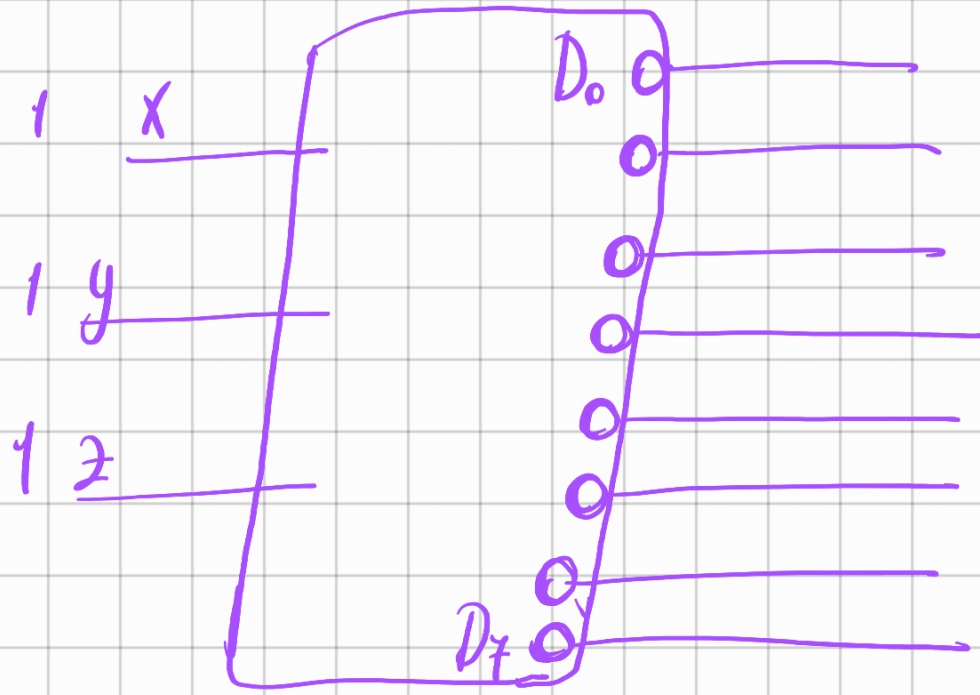

Örnek tam toplayıcı Devre
toplam çıkışı $(a, b, E_s) =$
elde çıkışı (a, b, E_s)

$\rightarrow \sum (1, 2, 4, 7)$ 'de toplam çıkışı
1 üretiyor

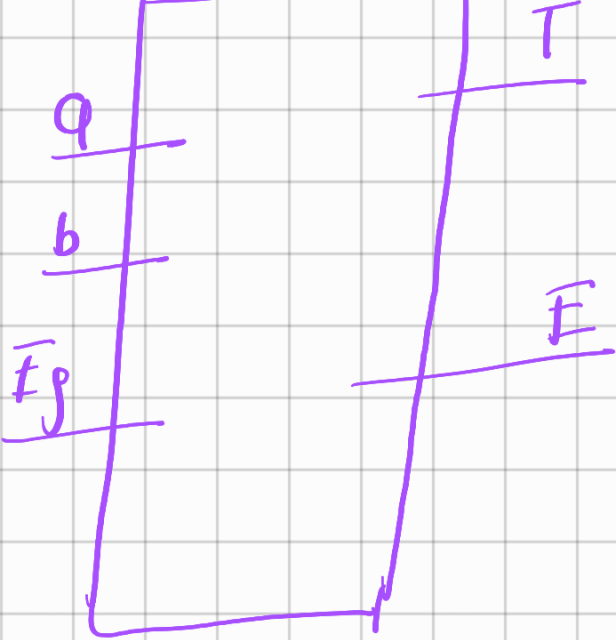$\rightarrow \sum (3, 5, 6, 7)$ 'de elde çıkışı
1 üretir



$\overline{F_g}$	a	b	T	$\overline{E}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

M5B


$\overline{F_g}$

D_0


D_1

T



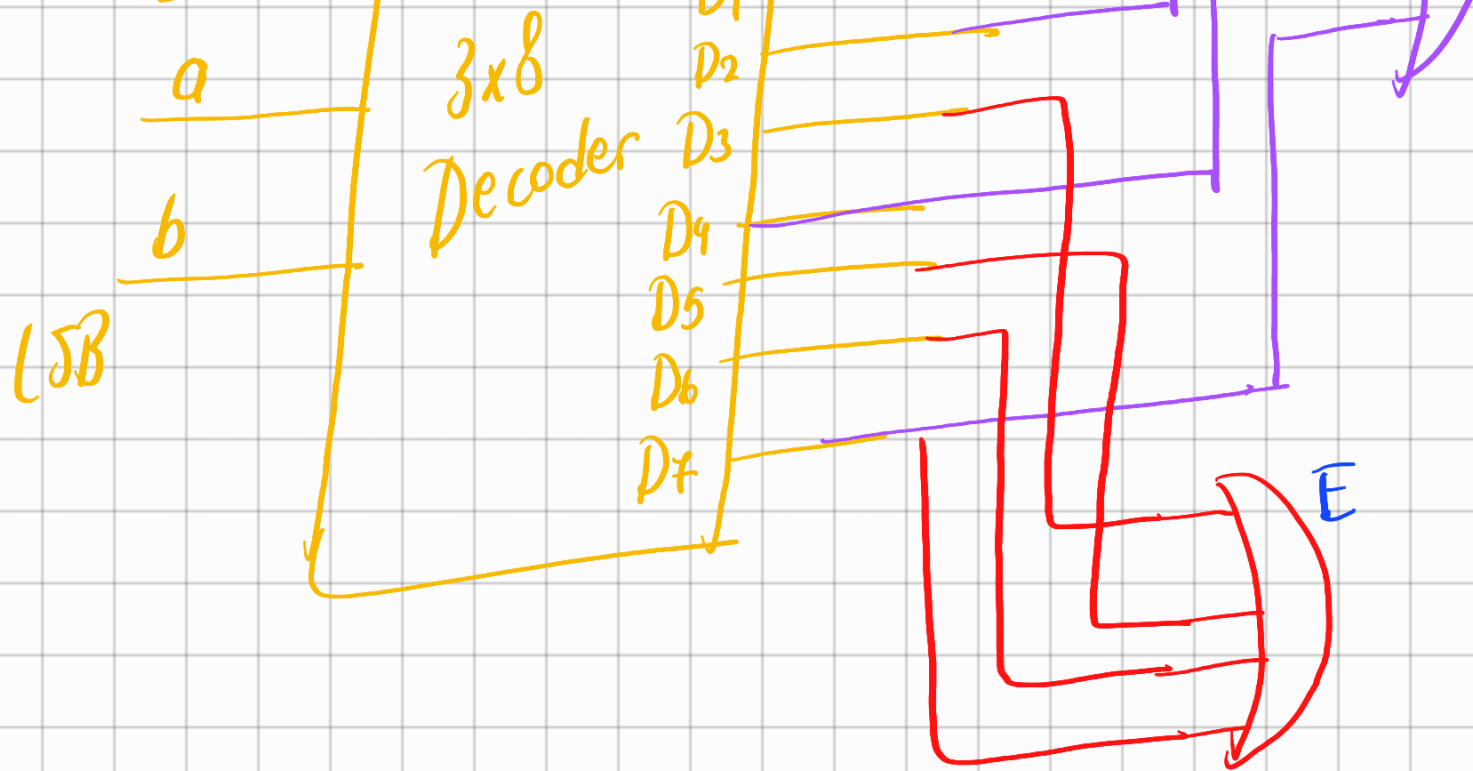

Kodlayıcı (Encoder) $2^n \times n$

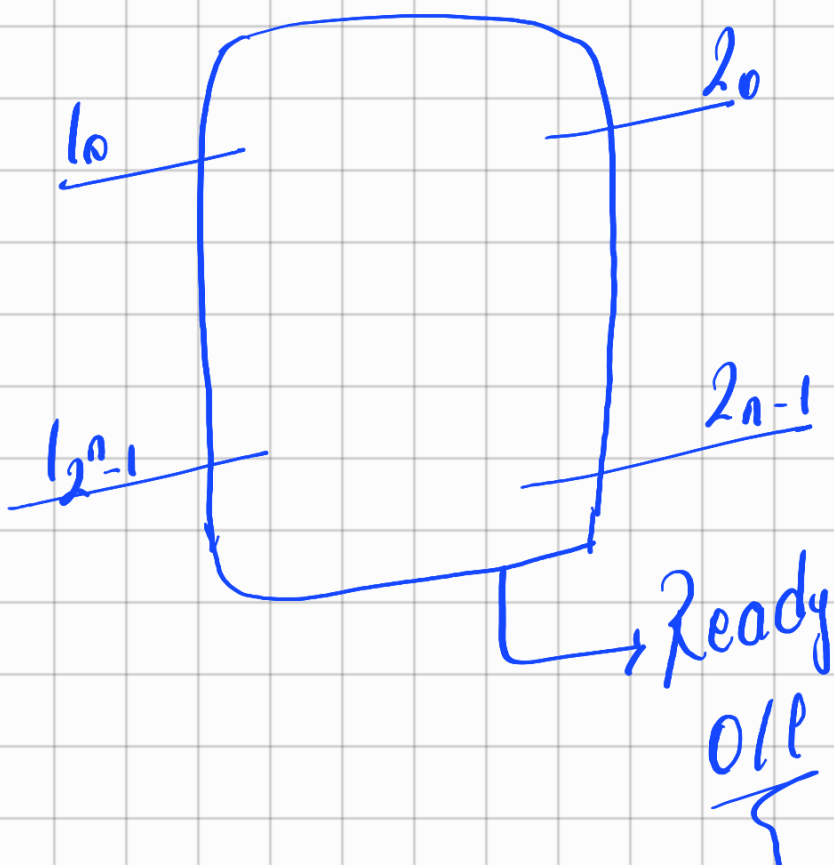


4x2 Encoder

girişler 25B					çıkışlar		Hata (ready)
MSB	13	12	11	10	x	y	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1

Bunlar ready'nin 1 olduğu yerler

Aritmetik logic unit (ALU)



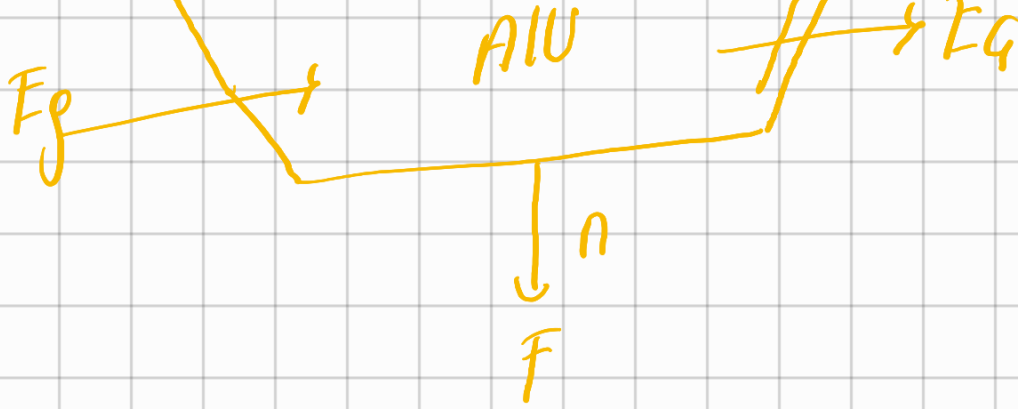

Örnek $\rightarrow$ Veri girişleri $\frac{A}{a_3 a_2 a_1 a_0}$ $\frac{B}{b_3 b_2 b_1 b_0}$

elde giriş çıkışları E_8/E_9

Yonuc

$F(f_3 f_2 f_1 f_0)$


işlem kodu

$M(m_1 m_0)$

$\rightarrow 2^{M+2} = 4$
işlem tanımlanabilir


$m_1 m_0$	işlem	
0 0	$F = A + B$	toplama TT (tam toplayıcı)
0 1	$F = A - B$	çıkarma TC (tam çıkartıcı)
		Complementi $(A)^c$



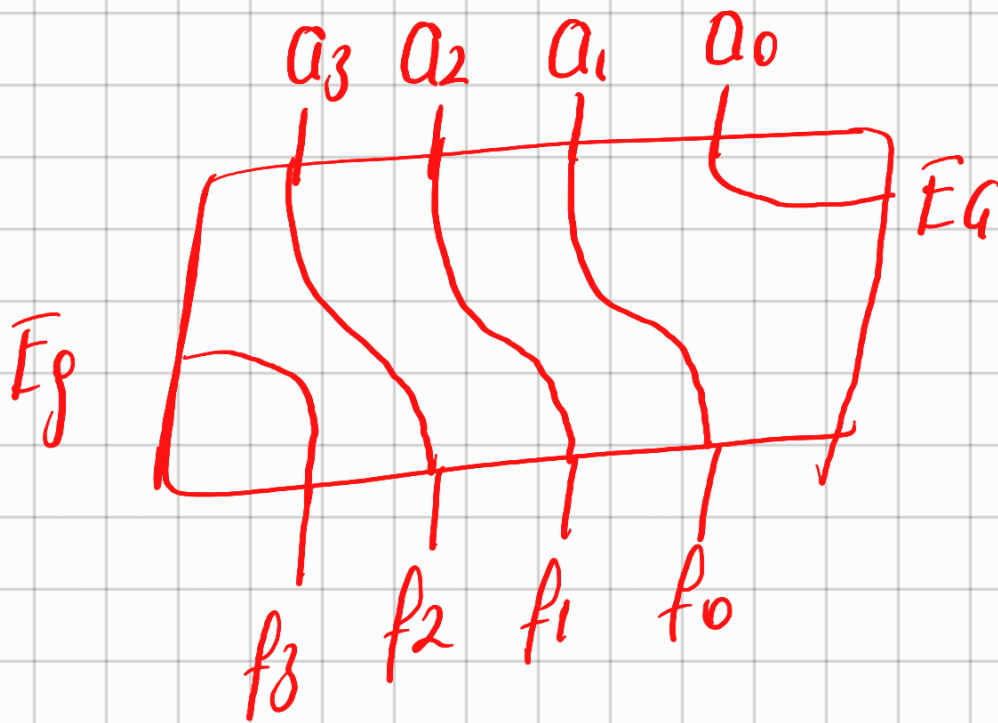
10 $F=A$ A ın complementi (tümle
 11 $F=A \oplus R$ A 1 bit shift right
 (öteleyici)



Burada bir şey var

7 segment display

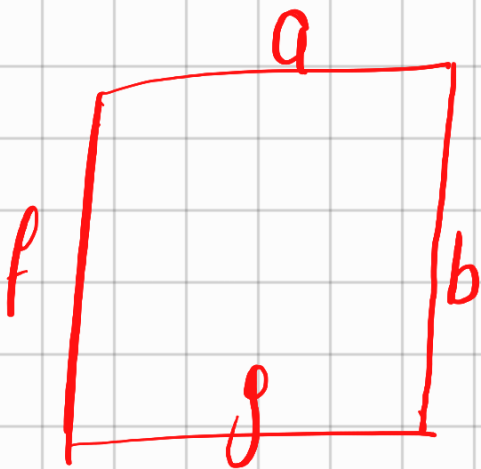

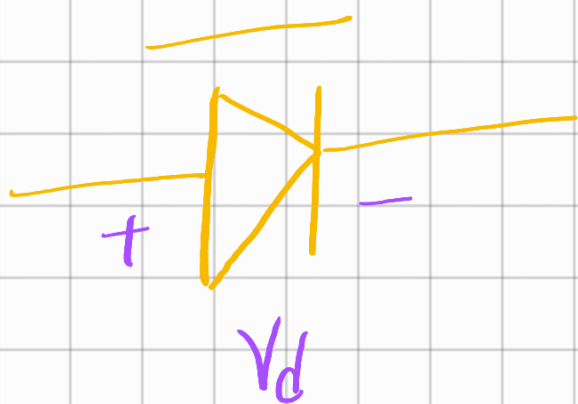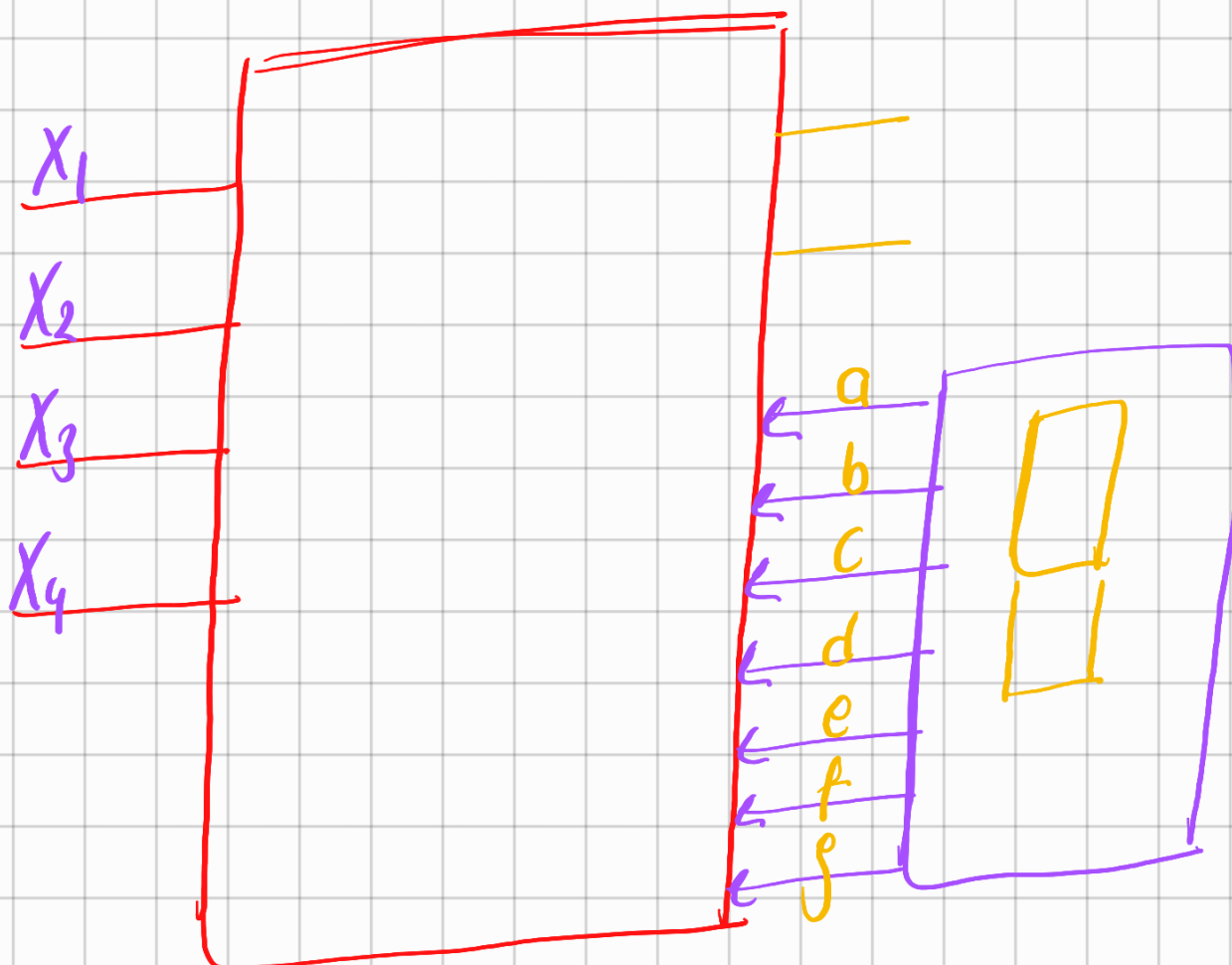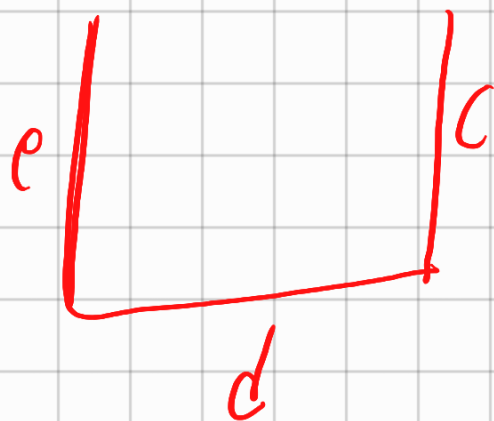

$V_d > 0$
ışık verir

10 sayı
 $2^3 \rightarrow 8$
 $2^4 \rightarrow 16$
 $\hookrightarrow 6$ boş a
 alıor

giriş

x_1	x_2	x_3	x_4
-------	-------	-------	-------

çıkışlar

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0

⋮

1 0 0 1

→ yazabilceğimiz
en büyük
sayı


1 1 1 1 0 1 1

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅

1 0 1 0


⋮
1 1 1 1

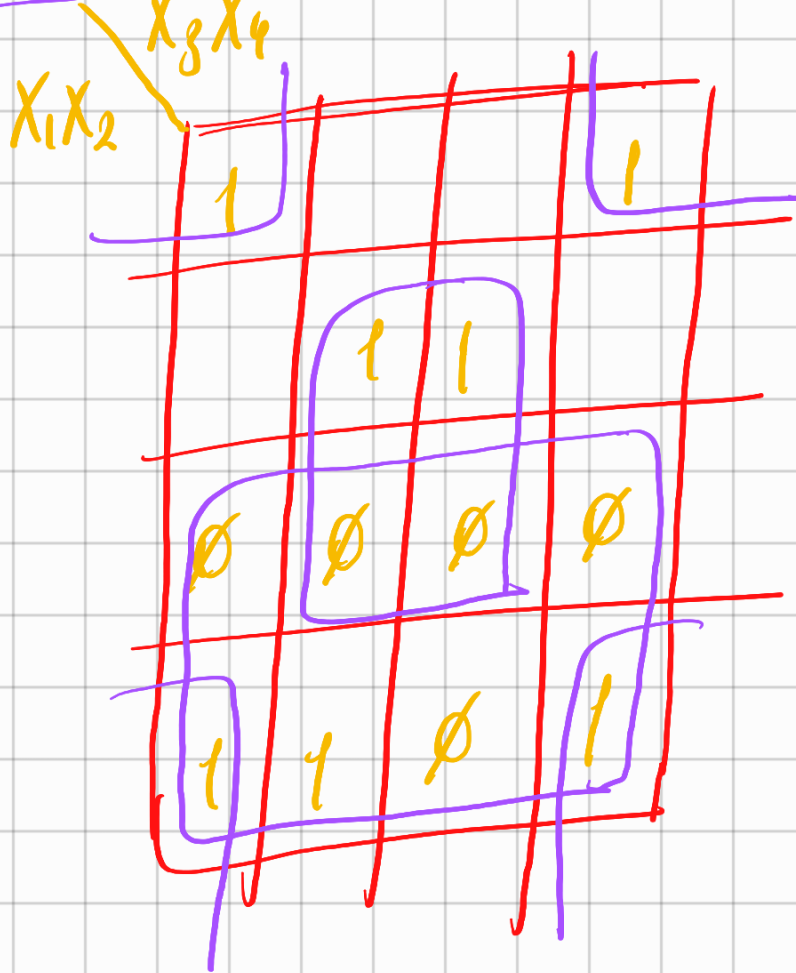


$$\hookrightarrow a \rightarrow X_1 + \overline{X_2} \overline{X_4} + X_2 X_4$$

$$\hookrightarrow \underline{X_1 + X_2 \odot X_4}$$


buffer (tampon)

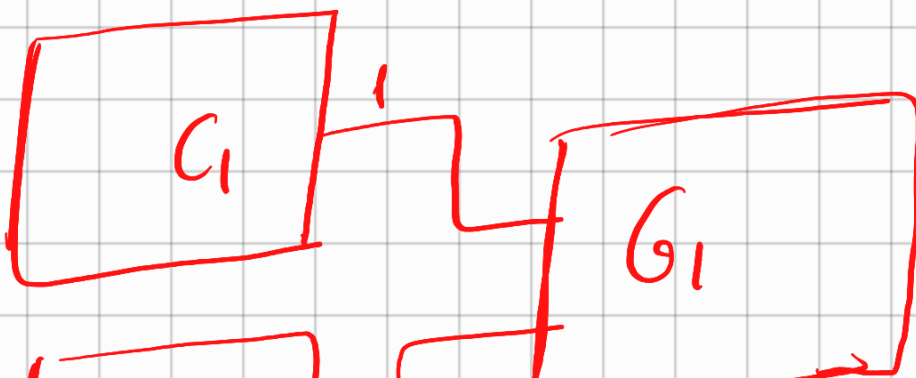

C_2 0

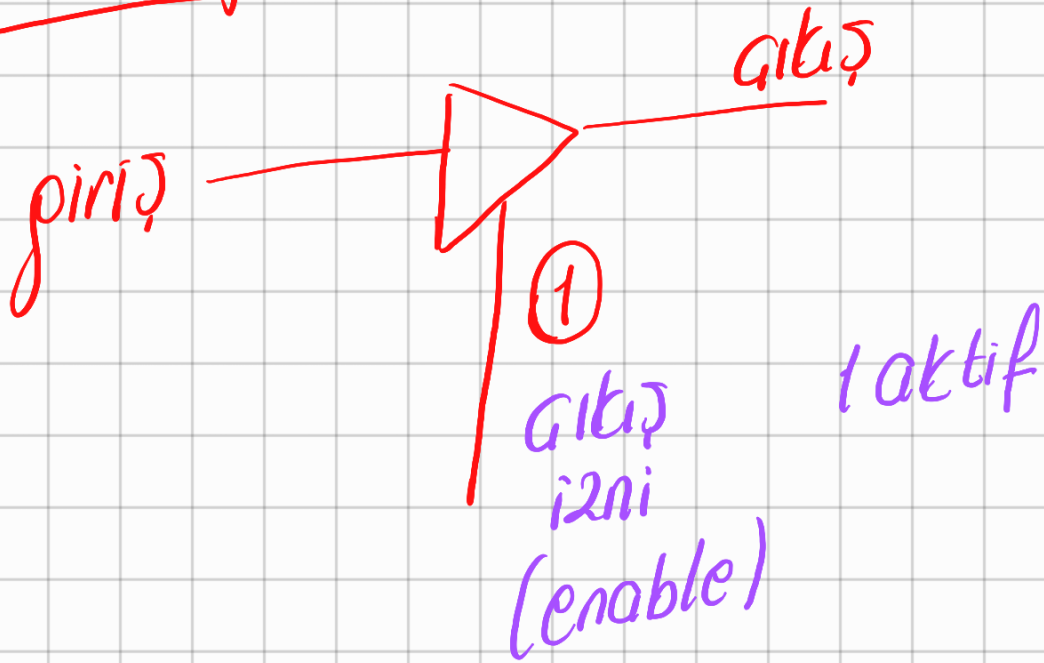

çıkış izni	giriş	çıkış
0	0	YE
0	1	
1	0	0
1	1	1

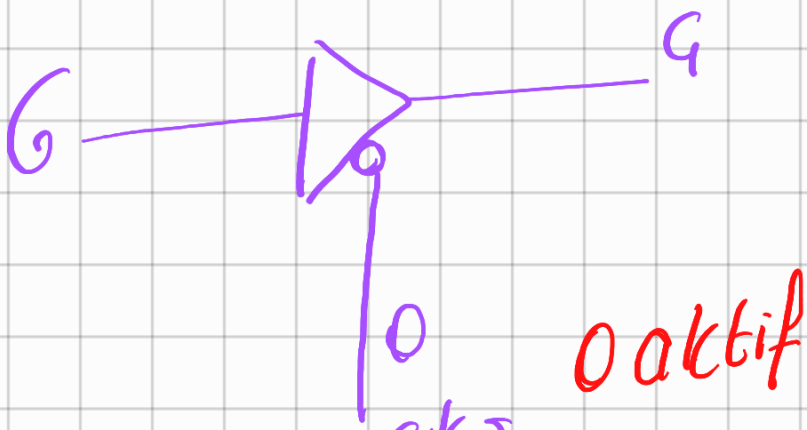


çıkış
i2ni


çıkış i2ni	giriş	çıkış
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

yüksek empedans
yüksek empedans


↳ yüksek empedans demek
akım akmayacak demek


1- Bufferlar
2- Pull up diren-
ci

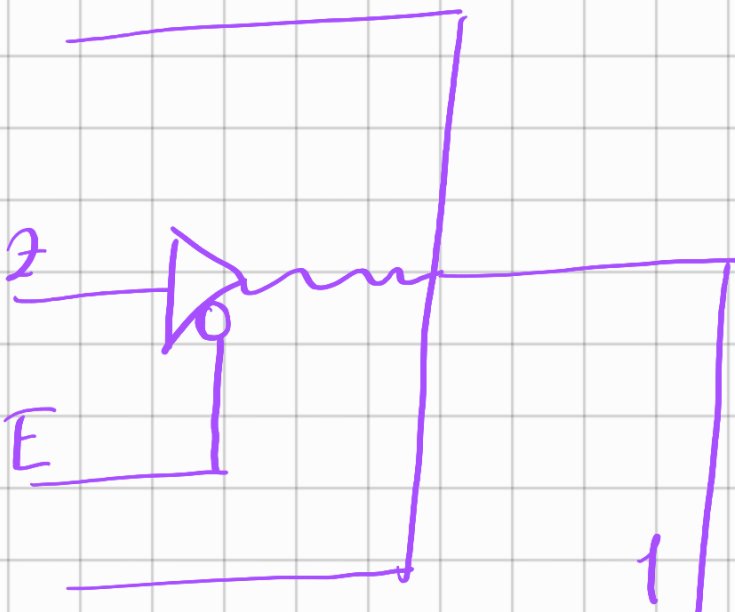

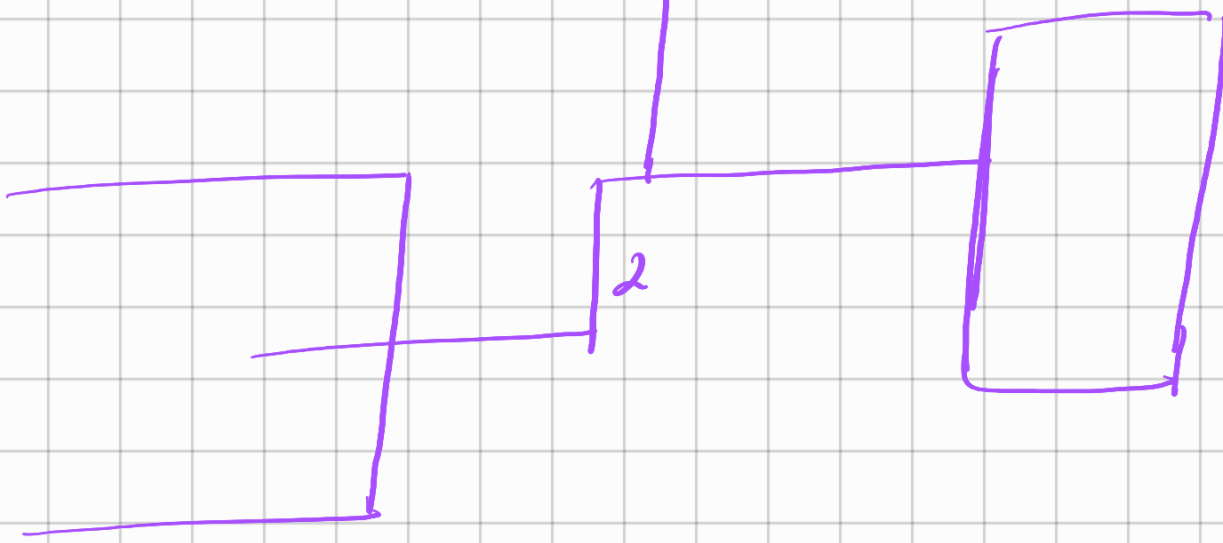

Gegen Senenin Kayıtları

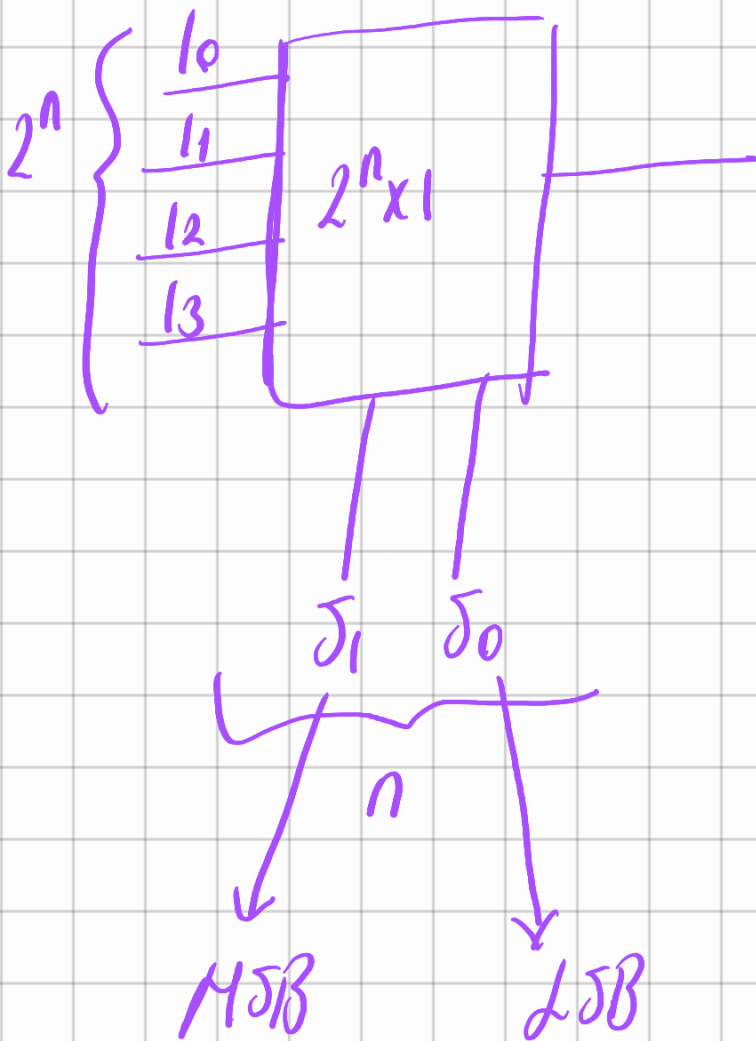


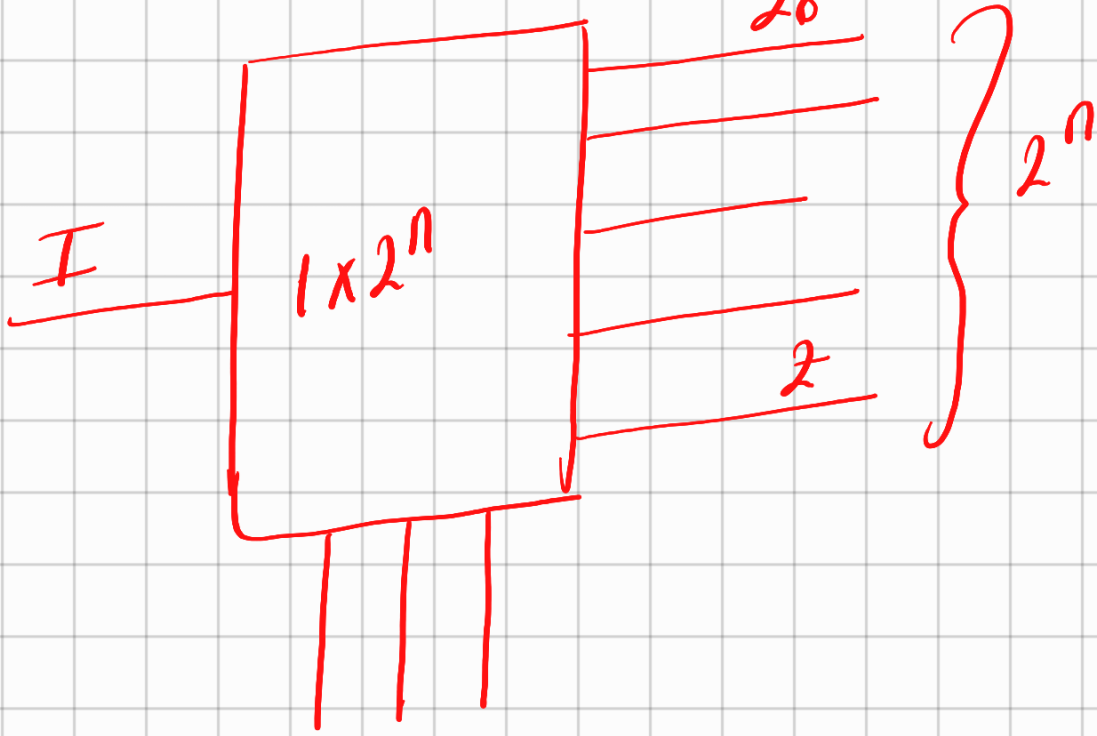


Örnek

X	Y	Sum Carry	
		T	E
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


→ xy → yarı toplayıcı
 → XOR

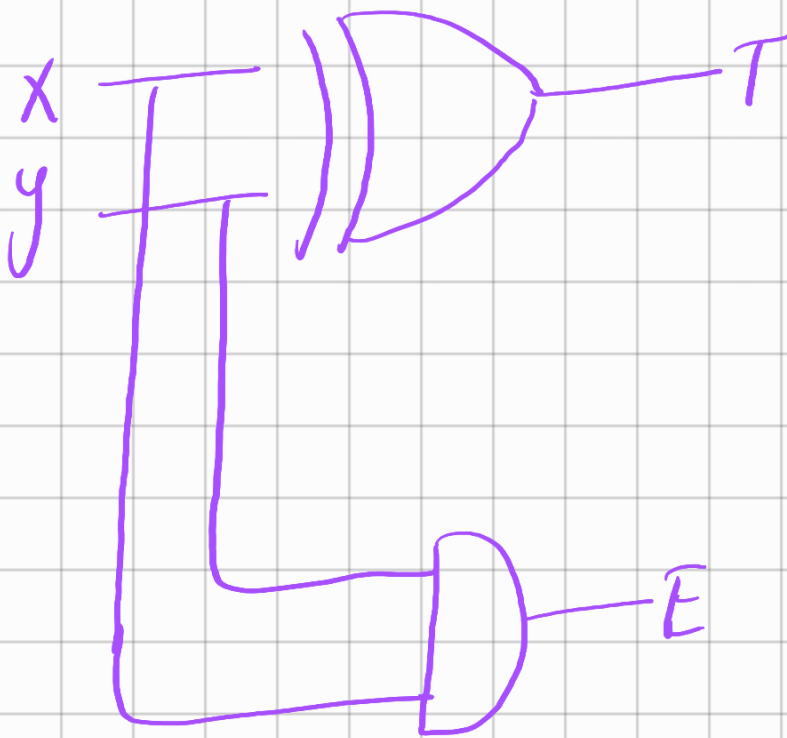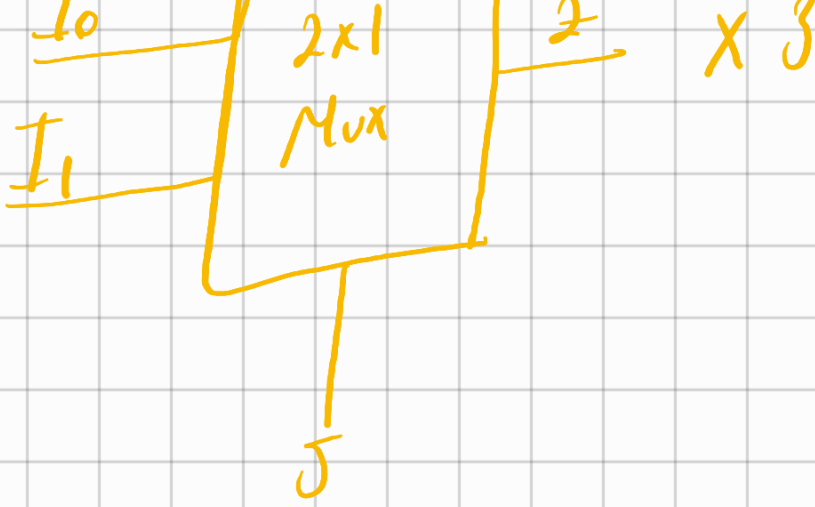
Örnek 3 tane 2×1 Mux kullanarak yarı toplayıcı gerçekleştiriniz



x
 y
 0
 1

Gözüm
5

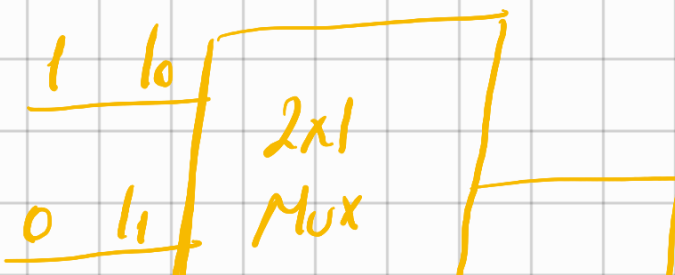

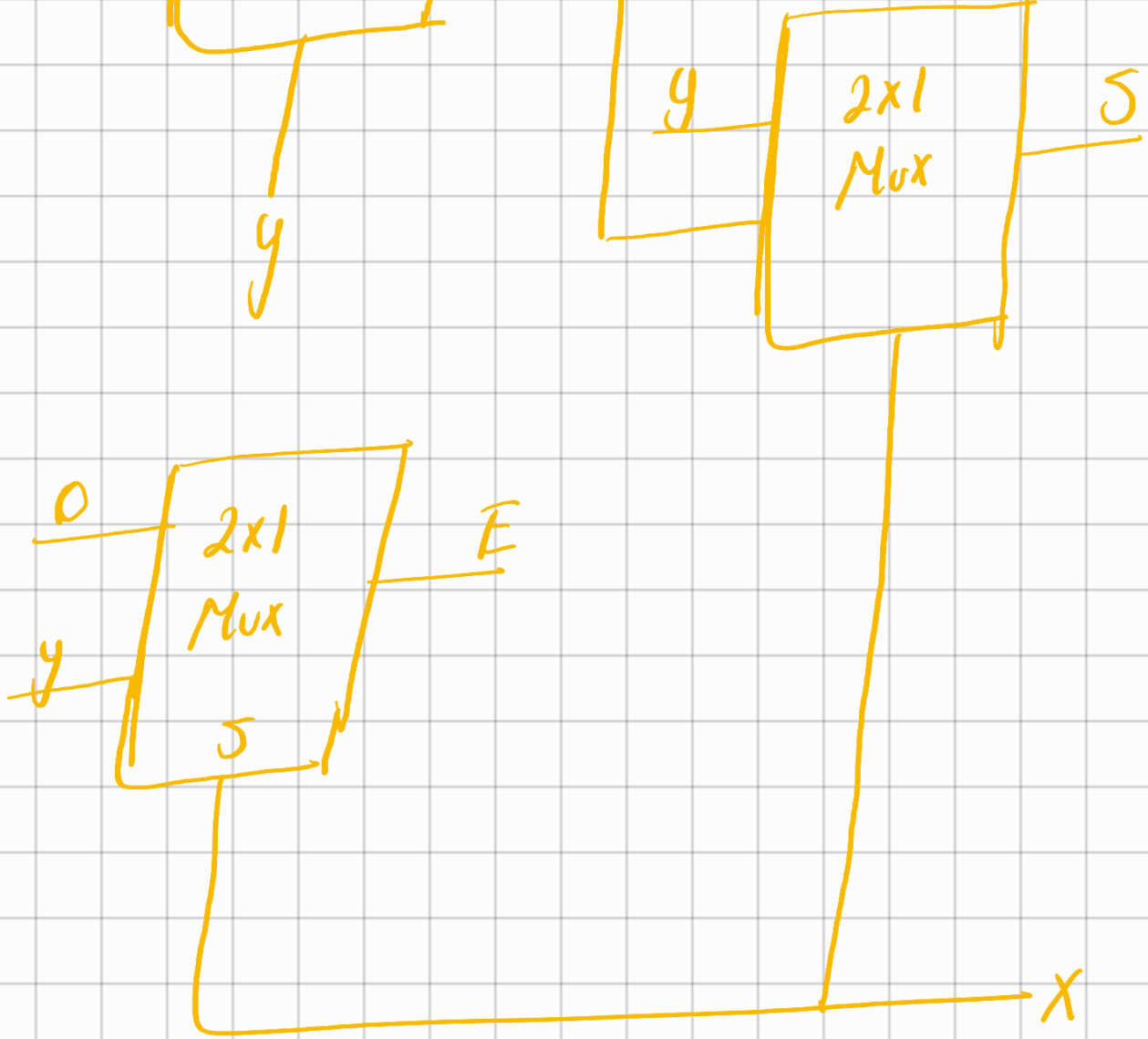


④ Kod Gözütü (Decoder)

$$N=3$$


X	y	z	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

110 / 1011111

tümleyen çıkışı

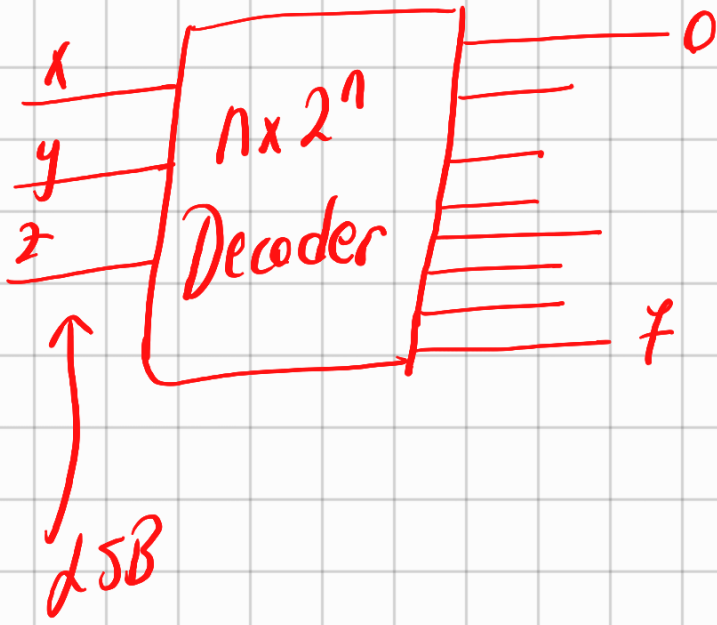

1 aktif
0 pasif

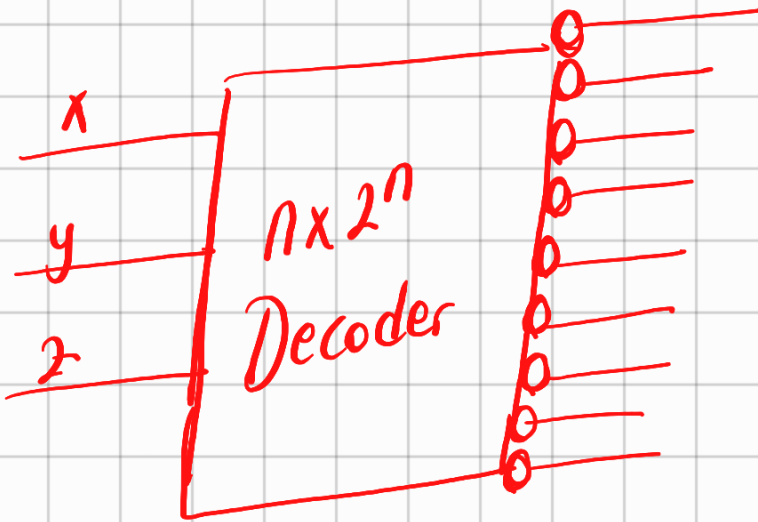

1 pasif
0 aktif


tümleyen çıkışı


Ör
Tam toplayıcıyı Kod Gözücü kullanarak tasarlayınız

$\bar{E}_p$	a	b	T	$\bar{E}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$T(\bar{E}_p, a, b) \rightarrow \sum (1, 2, 4, 7)$$

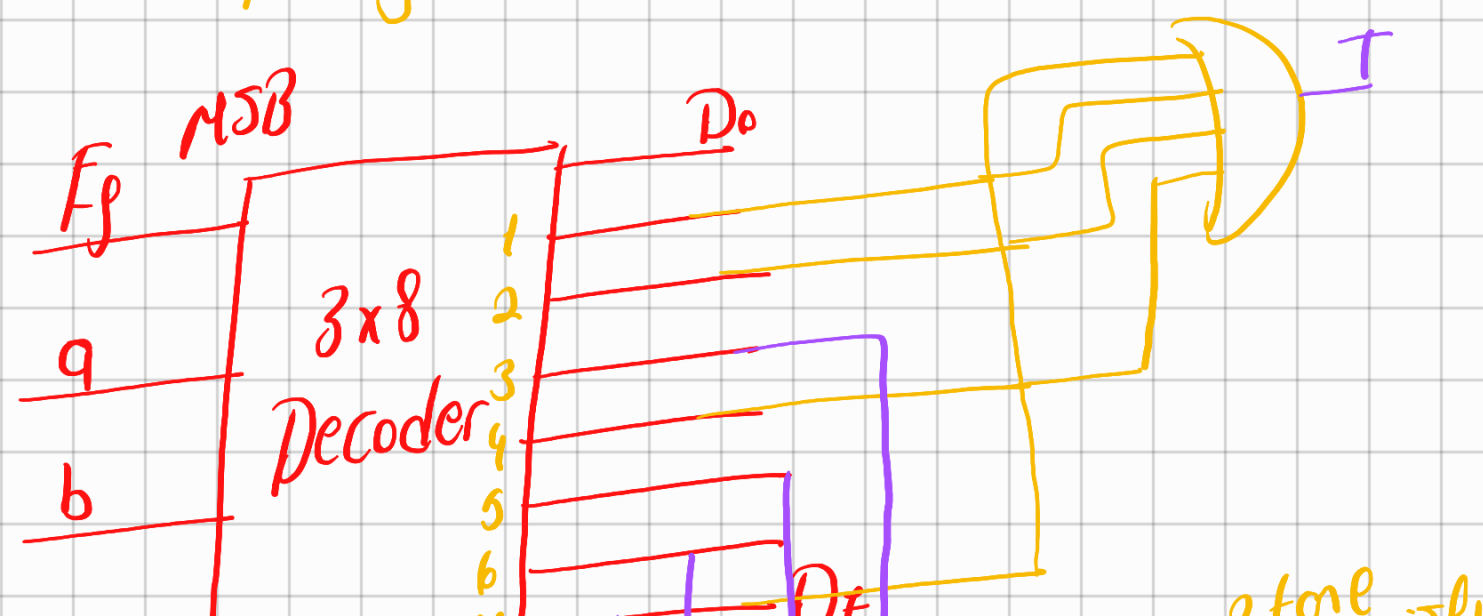
$$E(\bar{E}_p, a, b) \rightarrow \sum (3, 5, 6, 7)$$



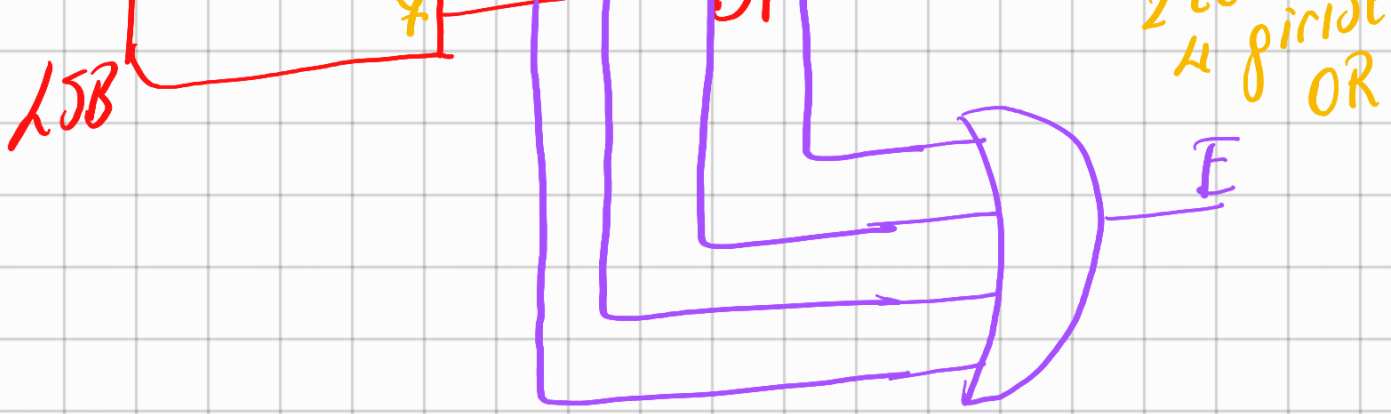

⑤ Kodlayıcı (Encoder)


2ⁿ girisler
n çıkış

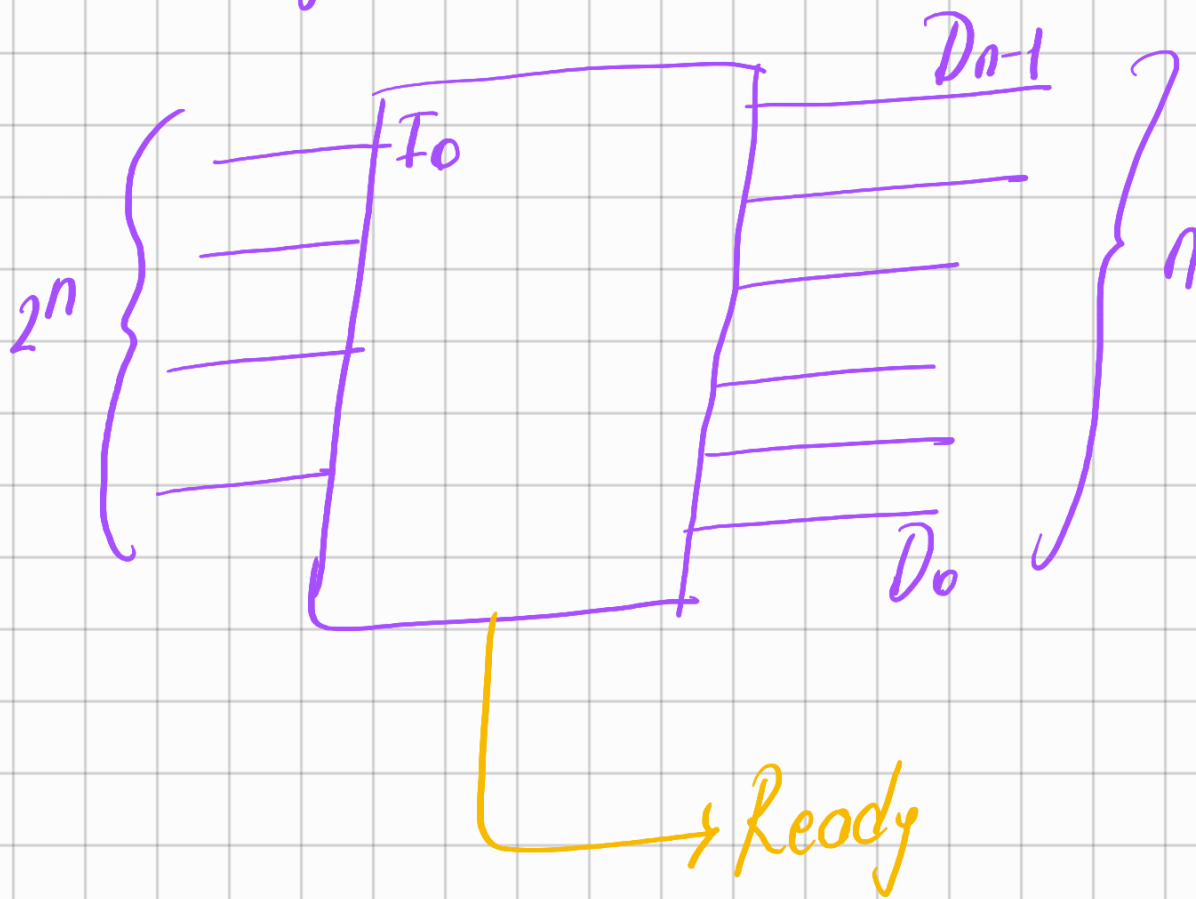

MSB
15B
girisler / çıkışlar

$I_3 I_2 I_1 I_0$	$D_1 D_0$	Ready
0 0 0 0	0 0	0
0 0 0 1	0 0	1
0 0 1 0	0 1	1
0 1 0 0	1 0	1
1 0 0 0	1 1	1

⑥ ALU (Arithmetic Logic UNIT)

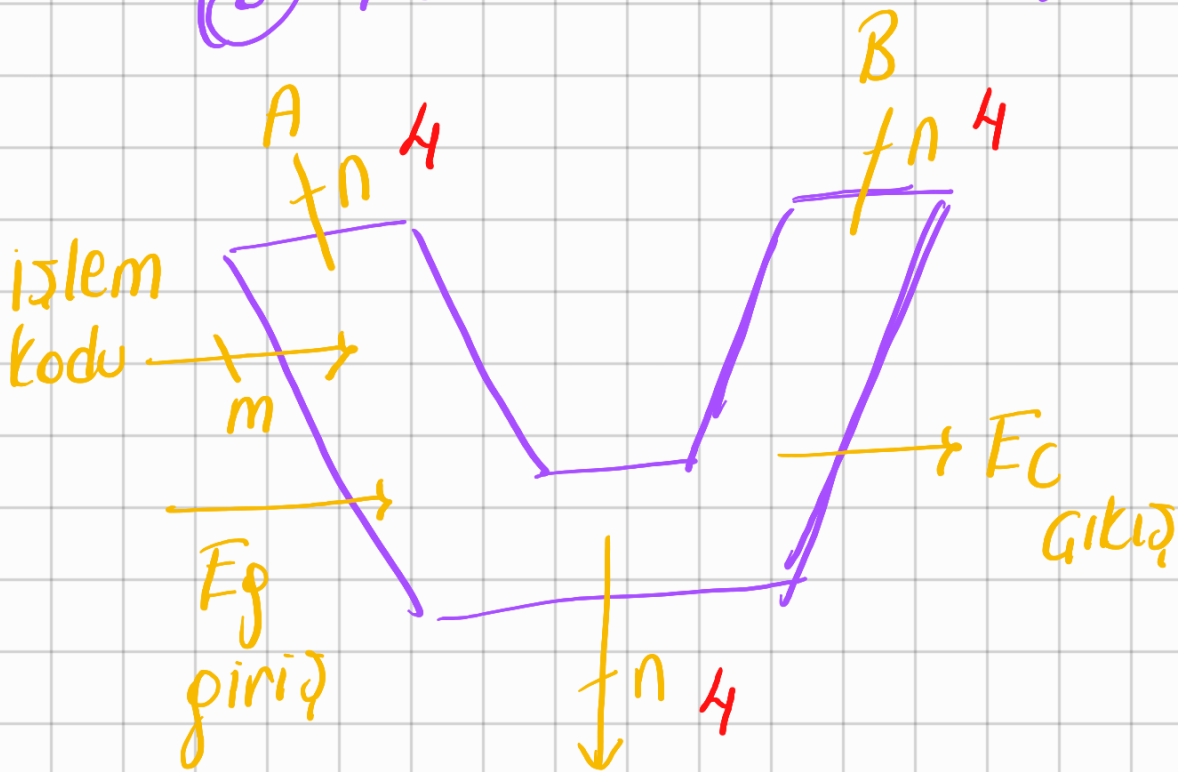

F (Devrenin genel çıkışı)



