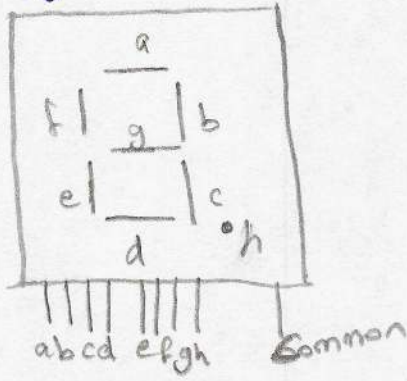


7-Segment




İhtiyaç

CW 'a' tüm Portlar çıkış yönü
ise 80H değeri gönderilir

6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 0 0 0 0
mod PA PCU PB PCL
out out out out out
GA GB

Ortak Katotlu

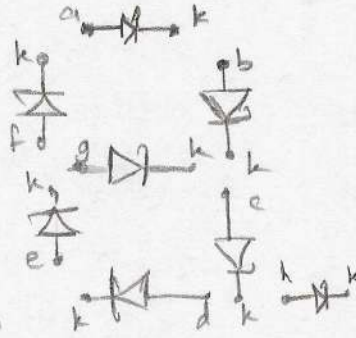

yanması için
 $k = \phi$ olmalıdır
 $a_i = 1 \sim$


Ortak Anotlu

Tersi
11

yanması için
 $A = 1$ olmalıdır
 $a_i = \phi \sim$

Keypad

Sütun Seçimi

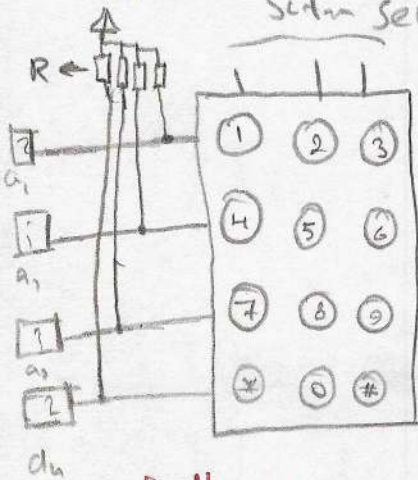

Pull-up
direnci

a_i 'de ϕ varsa
basılmıştır
Sütun ϕ değeriyle
Seçilir

Kaynak yerine
toprak bağlı

Pull-down
direnci

a_i 'de 1 varsa basılmıştır
Sütun 1 değeriyle
Seçilir