

Ders 11 Lab Çalışma Özeti

Ders 11 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sayaç tasarımının uygulamalı kontrolü
 - Durum geçişleri simülasyon ortamında gözlenir.
 - Çıkışların beklenen mod ve sıra ile ilerleyip ilerlemediği incelenir.
- Flip-flop bağlantılarının doğrulanması
 - Saat, reset ve giriş bağlantıları çalışma için kritik öneme sahiptir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Saat bağlantısı ve reset davranışı yanlışsa sayaç doğru çalışmaz.
- Devre yalnızca ilk durumda değil, tüm durum döngüsü boyunca test edilmelidir.

Kısa Tekrar Notları

- Sayaç testinde saat darbeleri sırayla uygulanır.
- Her darbeden sonra durum çıkışları okunur.
- Mod değeri tamamlanınca döngü başa dönmelidir.

Detaylı Açıklamalar

- Bu laboratuvar içeriği, sayaç devresinin pratikte nasıl doğrulanacağını öne çıkarır. Öğrenci yalnızca devreyi kurmakla kalmaz, saat darbeleri sonucunda oluşan durumları da izler.
- Reset ve başlangıç koşulu, sayaçların doğru döngüden başlaması için önemlidir. Yanlış reset bağlantısı sayaç dizisinin beklenmeyen bir durumdan başlamasına veya geçersiz durumda kalmasına neden olabilir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.